

1 Σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις, να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Στο διπλανό κύκλωμα ισχύει:

a. $R_{\text{ολ}} = R_1 + R_2$ $I = I_1 + I_2$

β. $R_{\text{ολ}} = R_1 + R_2$ $I = I_1 = I_2$

γ. $R_{\text{ολ}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ $I = I_1 + I_2$


δ. $\frac{1}{R_{\text{ολ}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ $I = I_1 + I_2$

$V = V_1 + V_2$

$V = V_1 + V_2$

$V = V_1 + V_2$

$V = V_1 = V_2$

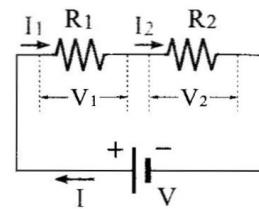

2 Στο διπλανό κύκλωμα ισχύει:

a. $R_{\text{ολ}} = R_1 + R_2$ $I = I_1 + I_2$

β. $R_{\text{ολ}} = R_1 + R_2$ $I = I_1 = I_2$

γ. $R_{\text{ολ}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ $I = I_1 + I_2$


δ. $\frac{1}{R_{\text{ολ}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ $I = I_1 + I_2$

$V = V_1 + V_2$

$V = V_1 + V_2$

$V = V_1 + V_2$

$V = V_1 = V_2$

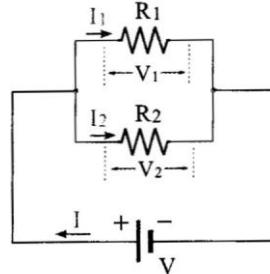

3 Δύο ίδιοι αντιστάτες συνδέονται παράλληλα. Αν η τιμή κάθε αντίστασης είναι R , η ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας είναι:

a. $2R$

β. $4R$

γ. $R/2$

δ. R

4 Α. Τρεις ίδιοι αντιστάτες συνδέονται σε σειρά. Αν η τιμή κάθε αντίστασης είναι R , η ισοδύναμη αντίσταση είναι:

a. $3R$

β. $R/3$

γ. $9R$

δ. $R/9$

Β. Τρεις ίδιοι αντιστάτες συνδέονται παράλληλα. Αν η τιμή κάθε αντίστασης είναι R , η ισοδύναμη αντίσταση είναι:

a. $3R$

β. $R/3$

γ. $9R$

δ. $R/9$


5 Οι αντιστάτες του διπλανού κυκλώματος έχουν ίδια αντίσταση R . Για τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες ισχύει:

a. $I_1 = I_2 = I_3$

β. $I_1 = 2I_2 = 2I_3$

γ. $I_2 = I_3 = 2I_1$

δ. $I_1 \neq I_2 \neq I_3$

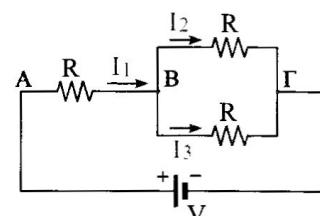


6 Στο διπλανό σχήμα, το ιδανικό αμπερόμετρο διαρρέεται από ρεύμα έντασης I . Αν σε σειρά με τον αντιστάτη αντίσταση R τοποθετήσουμε άλλον έναν αντιστάτη ίδιας αντίστασης, τότε το αμπερόμετρο θα δείχνει:

a. I


β. $2I$

γ. $4I$


δ. $I/2$

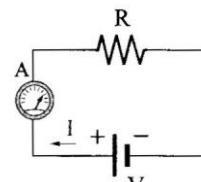

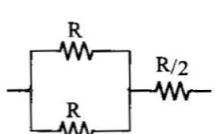
7 Ποια από τις παρακάτω συνδεσμολογίες δεν έχει ισοδύναμη αντίσταση ίση με R ;




(a)

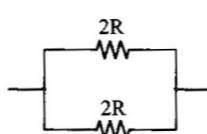

(b)

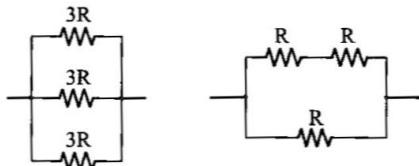

(c)

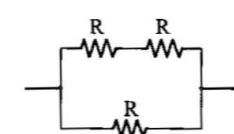


(d)

8 Διαθέτουμε τέσσερις αντιστάτες 10Ω ο καθένας. Αν συνδεθούν παράλληλα, η ολική αντίσταση θα είναι:

- a. 40Ω b. 10Ω γ. 25Ω δ. $2,5\Omega$


9 Στο διπλανό κύκλωμα:

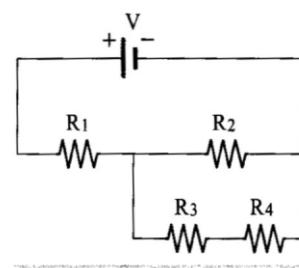- a. οι αντιστάσεις R_1 και R_2 συνδέονται σε σειρά
 β. οι αντιστάσεις R_2 και R_3 συνδέονται παράλληλα
 γ. οι αντιστάσεις R_2 και R_4 συνδέονται παράλληλα
 δ. η αντίσταση R_2 συνδέεται παράλληλα με την ισοδύναμη αντίσταση των R_3 και R_4
 ε. η αντίσταση R_1 συνδέεται σε σειρά με την ισοδύναμη αντίσταση των R_2 , R_3 και R_4 .




10 Στο διπλανό κύκλωμα έχουμε $R_1=R_2=R_3=R$

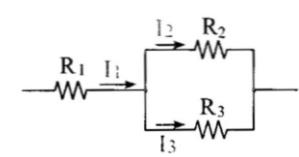
- a. $V_1=V_2$
 β. $V_2=V_3$
 γ. $I_2=I_3$
 δ. $R_{\text{eq}}=3R/2$.



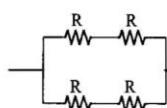
11 Οι παρακάτω συνδεσμολογίες έχουν ισοδύναμη αντίσταση ίση με R , όπου R είναι η αντίσταση κάθε αντιστάτη.




(a)

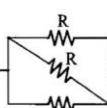

(b)

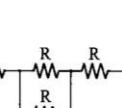


(c)

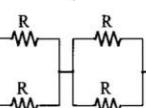

(d)


12 Αν $R_1=R_2=R_3$ τότε ισχύει:

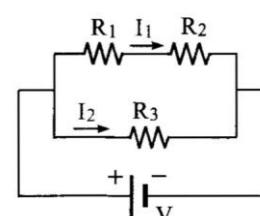- a. $V_1=V_2$
 β. $V_3=2V_1$
 γ. $V=V_1+V_2+V_3$
 δ. $I_1=I_2$



13 Οι αντιστάτες με αντιστάσεις $R_1=3\Omega$, $R_2=4\Omega$, $R_3=16\Omega$ και $R_4=2,8\Omega$ συνδέονται όπως φαίνεται στο διπλανό κύκλωμα. Αν η τάση στα άκρα της R_3 είναι $V=6,4V$, να βρεθούν:

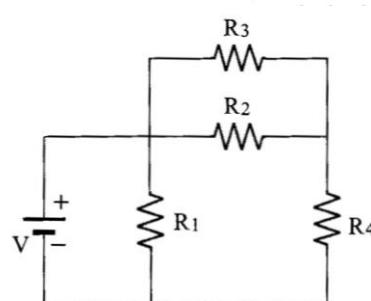α. η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος
 β. οι εντάσεις των ρευμάτων σε κάθε κλάδο του κυκλώματος
 γ. η τάση στα άκρα της πηγής.



- 14 Στο κύκλωμα του σχήματος, οι αντιστάτες R_1 , R_2 και R_3 είναι συνδεδεμένοι παράλληλα μεταξύ των σημείων A και B, και ο αντιστάτης R_4 συνδέεται σε σειρά με το σύστημά τους.
- Στα άκρα A και Γ του κυκλώματος εφαρμόζεται συνεχής τάση V .
- Δίνονται οι τιμές των αντιστάσεων $R_1=2\Omega$, $R_2=2,5\Omega$, $R_3=10\Omega$, $R_4=4\Omega$, καθώς και η τιμή της έντασης του ρεύματος $I_1=5A$ που διαρρέει τον αντιστάτη R_1 . Να υπολογίσετε:
- την οπική (ισοδύναμη) αντίσταση του κυκλώματος
 - τις τιμές των εντάσεων I_2 , I_3 και I_4 των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες R_2 , R_3 και R_4 .
 - η τιμή τάσης V στα άκρα του κυκλώματος
 - τον αριθμό των πλεκτρονίων που διέρχονται από μια διατομή του αντιστάτη R_4 σε χρόνο $t=0,8s$.
- Δίνεται $q_e=-1,6 \cdot 10^{-19}C$.
- 15 Οι αντιστάτες με αντιστάσεις $R_1=2\Omega$, $R_2=12\Omega$ και $R_3=6\Omega$ συνδέονται όπως φαίνεται στο διπλανό κύκλωμα. Αν η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R_2 είναι $I=4A$, να βρεθούν:
- η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος
 - ο φορτίο που διέρχεται από μια διατομή του σύρματος κάθε $1min$
 - η τάση στα άκρα της πηγής.
- 16 Οι αντιστάτες με αντιστάσεις $R_1=5\Omega$, $R_2=10\Omega$ και $R_3=30\Omega$ συνδέονται όπως φαίνεται στο διπλανό κύκλωμα. Αν η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R_2 είναι $3A$, να βρεθούν:
- η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος
 - ο αριθμός των πλεκτρονίων που διέρχονται από την πηγή κάθε $3,2min$
 - η τάση στα άκρα της πηγής.
- Δίνεται $q_e=-1,6 \cdot 10^{-19}C$.
- 17 Οι αντιστάτες με αντιστάσεις $R_1=6\Omega$, $R_2=3\Omega$, $R_3=11\Omega$ και $R_4=7\Omega$ συνδέονται όπως φαίνεται στο διπλανό κύκλωμα. Αν η τάση στα άκρα της πηγής είναι $V=36V$, να βρεθούν:
- η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος
 - οι εντάσεις των ρευμάτων σε κάθε κλάδο του κυκλώματος
 - οι τάσεις στα άκρα των αντιστατών με αντιστάσεις R_2 και R_4 .

